

# Electrotecnia

## Programa de Tecnología Mecánica

### Tarea No. 2

Para cada uno de los circuitos mostrados hallar los voltajes de nodo y, a partir de éstos, las corrientes a través de cada uno de los elementos pasivos con los sentidos de referencia de izquierda a derecha para los horizontales de arriba hacia abajo para los verticales.

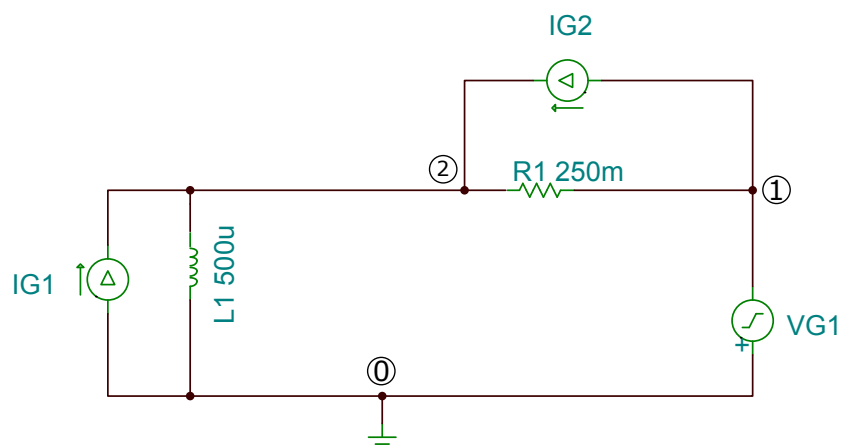


Figura 1 Circuito 1

$$\begin{aligned} IG1 & 20\angle 10^\circ \\ IG2 & 15\angle -30^\circ \\ VG1 & 12\angle -15^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{L1}[2, 0] & 7,18A\angle 85,02^\circ \\ I_{R1}[2, 1] & 33,96A\angle -19,22^\circ \\ I_{VG1}[0, 1] & 19,42A\angle 169,09^\circ \\ V_{IG1}[0, 2] & 3,59V\angle -4,98^\circ \\ V_{IG2}[1, 2] & 8,49V\angle 160,78^\circ \\ V_{L1}[2, 0] & 3,59V\angle 175,02^\circ \\ V_{R1}[2, 1] & 8,49V\angle -19,22^\circ \\ V_{VG1}[0, 1] & 12V\angle -15^\circ \\ V_{10} & 12V\angle 165^\circ \\ V_{20} & 3,59V\angle 175,02^\circ \end{aligned}$$

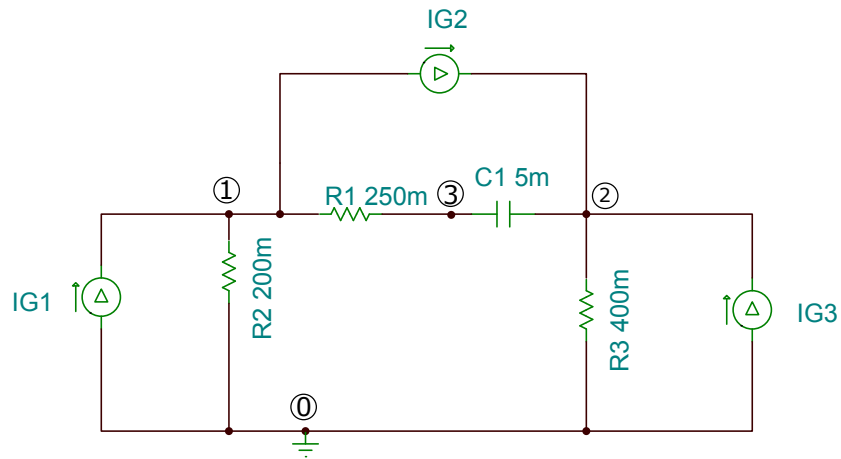


Figura 2

$$\begin{aligned} I_{G1} & 30\angle 40^\circ \\ I_{G2} & 20\angle 15^\circ \\ I_{G3} & 16\angle 20^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{R2}[1, 3] & 14,99A\angle -160,45^\circ \\ I_{R3}[2, 0] & 21A\angle 15,56^\circ \\ I_{R4}[1, 0] & 26,12A\angle 47,07^\circ \\ V_{C1}[3, 2] & 3V\angle 109,55^\circ \\ V_{IG1}[0, 1] & 5,22V\angle -132,93^\circ \\ V_{IG2}[0, 2] & 8,4V\angle -164,44^\circ \\ V_{IG3}[1, 2] & 4,8V\angle 160,89^\circ \\ V_{R2}[1, 3] & 3,75V\angle -160,45^\circ \\ V_{R3}[2, 0] & 8,4V\angle 15,56^\circ \\ V_{R4}[1, 0] & 5,22V\angle 47,07^\circ \\ V_{10} & 5,22V\angle 47,07^\circ \\ V_{20} & 8,4V\angle 15,56^\circ \\ V_{30} & 8,72V\angle 35,62^\circ \end{aligned}$$

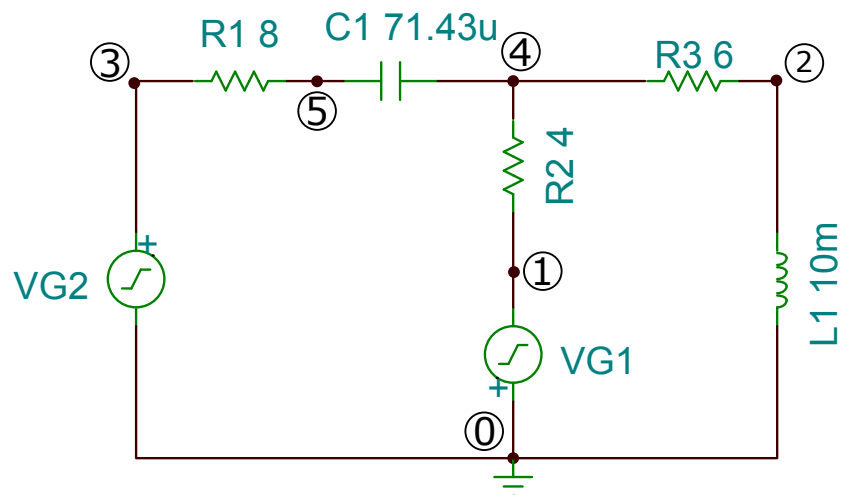


Figura 3

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| $V_{G1}$        | $12\angle 10^\circ$            |
| $V_{G2}$        | $10\angle 40^\circ$            |
| $I_{L1}[2, 0]$  | $630,25mA\angle 131,79^\circ$  |
| $I_{R1}[3, 5]$  | $974,47mA\angle 41,52^\circ$   |
| $I_{R2}[4, 1]$  | $1,16A\angle 8,7^\circ$        |
| $I_{R3}[4, 2]$  | $630,25mA\angle 131,79^\circ$  |
| $I_{VG1}[0, 1]$ | $1,16A\angle -171,3^\circ$     |
| $I_{VG2}[3, 0]$ | $974,47mA\angle -138,48^\circ$ |
| $V_{C1}[5, 4]$  | $13,64V\angle -48,48^\circ$    |
| $V_{L1}[2, 0]$  | $6,3V\angle -138,21^\circ$     |
| $V_{R1}[3, 5]$  | $7,8V\angle 41,52^\circ$       |
| $V_{R2}[4, 1]$  | $4,65V\angle 8,7^\circ$        |
| $V_{R3}[4, 2]$  | $3,78V\angle 131,79^\circ$     |
| $V_{VG1}[0, 1]$ | $12V\angle 10^\circ$           |
| $V_{VG2}[3, 0]$ | $10V\angle -40^\circ$          |
| $V_{10}$        | $12V\angle -170^\circ$         |
| $V_{20}$        | $6,3V\angle -138,21^\circ$     |
| $V_{30}$        | $10V\angle -40^\circ$          |
| $V_{40}$        | $7,35V\angle -169,18^\circ$    |
| $V_{50}$        | $11,74V\angle -81,06^\circ$    |

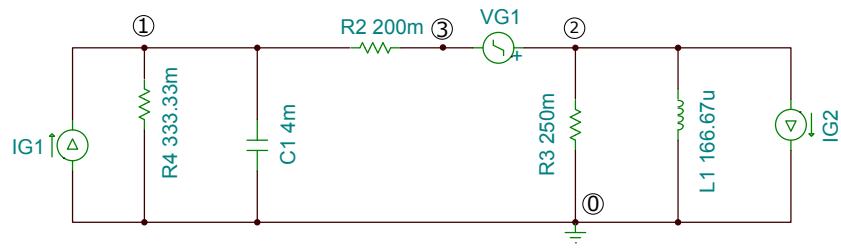


Figura 4

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| $IG1$           | $6\angle 30^\circ$             |
| $IG2$           | $8\angle -15^\circ$            |
| $VG1$           | $2\angle 65^\circ$             |
| $I_{L1}[2, 0]$  | $6,76A\angle 66,13^\circ$      |
| $I_{R2}[1, 3]$  | $8,69A\angle 43,11^\circ$      |
| $I_{R3}[2, 0]$  | $4,51A\angle 156,13^\circ$     |
| $I_{R4}[1, 0]$  | $1,89A\angle -164,44^\circ$    |
| $I_{VG1}[2, 3]$ | $8,69A\angle -136,89^\circ$    |
| $V_{C1}[1, 0]$  | $630,51mV\angle -164,44^\circ$ |
| $V_{IG1}[0, 1]$ | $630,51mV\angle 15,56^\circ$   |
| $V_{IG2}[2, 0]$ | $1,13V\angle 156,13^\circ$     |
| $V_{L1}[2, 0]$  | $1,13V\angle 156,13^\circ$     |
| $V_{R2}[1, 3]$  | $1,74V\angle 43,11^\circ$      |
| $V_{R3}[2, 0]$  | $1,13V\angle 156,13^\circ$     |
| $V_{R4}[1, 0]$  | $630,51mV\angle -164,44^\circ$ |
| $V_{VG1}[2, 3]$ | $2V\angle 65^\circ$            |
| $V_{10}$        | $630,51mV\angle -164,44^\circ$ |
| $V_{20}$        | $1,13V\angle 156,13^\circ$     |
| $V_{30}$        | $2,31V\angle -144,13^\circ$    |